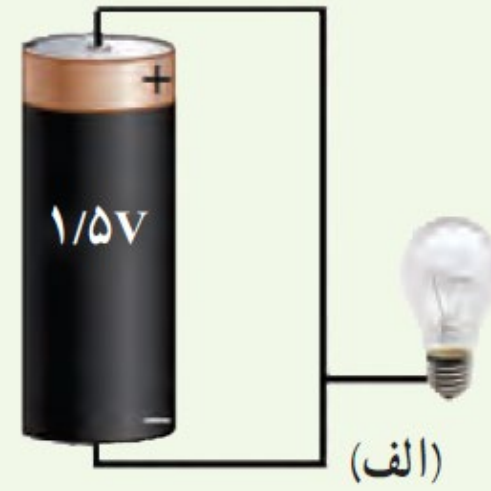
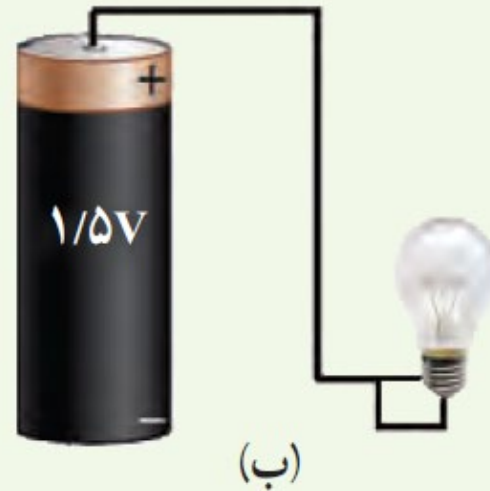


۱ در کدام یک از شکل‌های زیر، لامپ روشن می‌شود؟



✓
تنها در این شکل مسیری برای
جریان ایجاد می‌شود.