
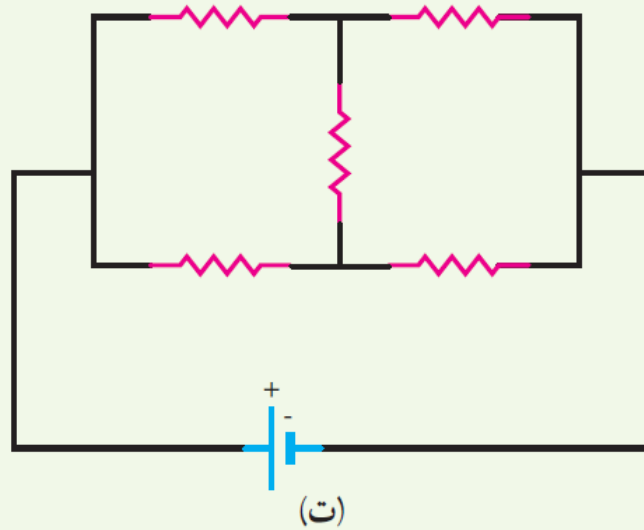


۲۶ در شکل‌های زیر، آیا مقاومت‌ها به‌طور متوالی بسته شده‌اند یا موازی و یا هیچ کدام؟

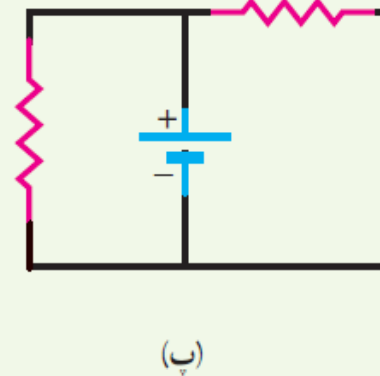
✓ **بستن متوالی:** بستن مقاومت‌ها پشت سر هم با داشتن یک سر مشترک بدون انشعاب
 ✓ **بستن موازی:** یعنی مقاومت‌ها دو سر مشترک داشته باشند




نه متوالی نه موازی



موازی

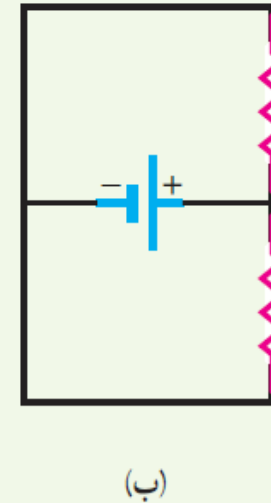

موازی

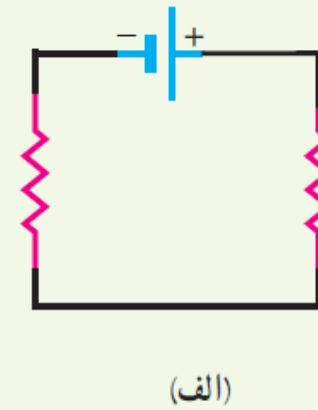

متوالی